#### Mikroelektromechanikai rendszerek

### Integrált áramkörök és mikrovezérlők



Oktató: Kajdocsi László Iroda: Informatika Tanszék, A602 Email: kajdocsi.laszlo@sze.hu

Oktató: Tüű-Szabó Boldizsár Iroda: Informatika Tanszék, B606/A

Email: tuu.szabo.boldizsar@sze.hu

### Mi az integrált áramkör?

- Az integrált áramkör (röviden IC, az angol Integrated Circuit rövidítéséből) félvezető lapkán (esetleg lapkákon) kialakított nagyon kisméretű áramkör.
- Tipikus alkatrésze az integrált tranzisztor.
- A modern (mind analóg, mind digitális) integrált áramkörök döntő többsége növekményes MOS tranzisztorokból épül fel.

### Előzmények

- 1947: tranzisztor feltalálása (Walter Brattain, John Bardeen, William Shockley)
- A tranzisztorok kisebbek voltak, mint az elektroncsövek → használatuk általánossá vált
- De egyes elektronikai berendezések még kisebb tranzisztorokat igényeltek
- A méretkorlátot az jelentette, hogy a szilícium morzsán (chip) létrehozott tranzisztort hozzávezetésekkel kellett ellátni

#### **Története**

- Jack S. Kilby Texas Instruments, 1958. július
  Ötlet: ne csak a tranzisztort, hanem az áramkör többi részét is szilíciumból kellene létrehozni
  - Eddig kapacitást és ellenállást senki nem készített félvezetőből
- 1958. szeptember 12: elkészült az első működő modell
  Ez a világ első integrált áramköre, germániumot használt az áramkör megépítéséhez
- 1959. február 6: a Texas Instruments benyújtotta a szabadalmat Ekkori neve: "szilárd áramkör" (solid circuit) volt
- 2000-ben Kilby fizikai Nobel-díjat kapott

#### **Története**

- Robert Noyce Fairchild Semiconductor, 1959. január (Kalifornia)
  Noyce az egyes alkatrészek összekötésére sokkal jobb megoldást talált → feltalálta az ún. planáris technológiát
  Lényegében Kilby-től függetlenül feltalálta az integrált áramkört (IC-t), s az ő módszerével gyártják azóta is az IC-ket
  - Szilíciumot használt
- 1959. tavasz: Fairchild létrehozta az "egységes áramkört" (unitary circuit)
- 1961. április 25: az amerikai szabadalmi hivatal megadta az első szabadalmat Noyce-nak

### Integrált áramkör előnyei

#### Előnyei a hagyományos áramkörökkel szemben:


- Nagyobb megbízhatóság
- Kompakt kivitel, nagy funkciósűrűség kis helyen
- Nagyobb sebesség
- Kisebb fogyasztás
- Gazdaságosabb tömeggyártás

# IC-k bonyolultságának változása

- 1960: SSI: < 100 elem</li>
- 1966: MSI: n × 100 elem
- 1969: LSI: n × 1.000 elem
- 1975: VLSI: n × 10.000 elem
- Ma: ULSI: n × 1.000.000 elem
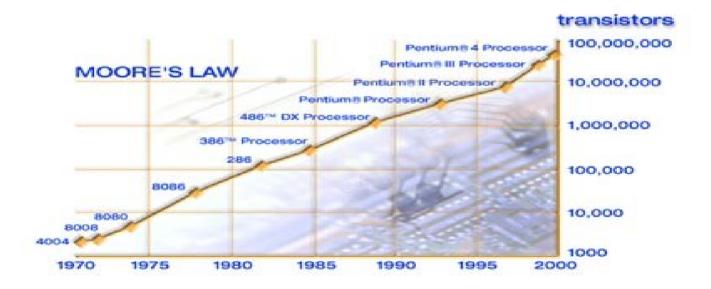
# Moore törvénye (1965)


 Az integrált áramkörök összetettsége – a legalacsonyabb árú ilyen komponenst figyelembe véve – körülbelül 18 hónaponként megduplázódik.




# Az IC-k gyártása

- Planár technológia: A planár szó arra utal, hogy az integrált áramkörök gyártása síkbeli elrendezésben történik, azaz rétegekben
- A gyártás "síkja" a félvezető szelet (wafer) felülete
- Kiindulási alap: a rudakban készülő szilícium egy kristály
- Ezekből szeletelik a 2-12" (zoll ≈ inch ≈ hüvelyk, jele: ") átmérőjű szeleteket
- Ezek vastagsága kb. negyed milliméter
- Egy szeleten több ezer IC (chip = die) készül egyszerre


# A planár technológia

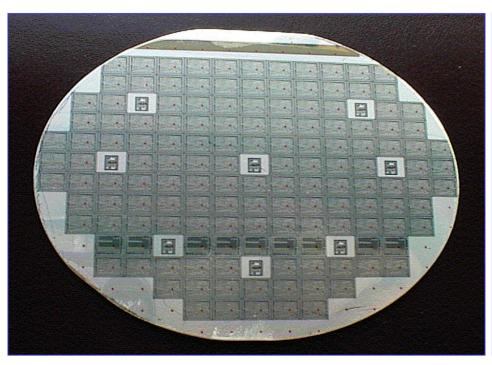

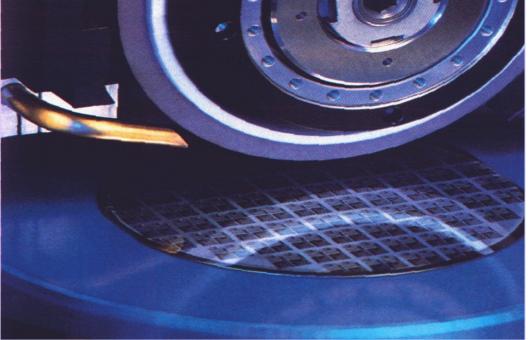
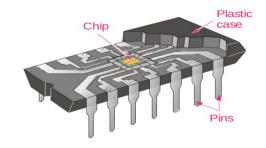
#### IC-k tokozása

- Furatszerelt
  - SIP (Single in-line package)
  - DIP (Dual in-line package)



Felületszerelt (SMD)










End view

PLCC LCCC


#### Integrált áramkörök csoportosítása

#### Gyártástechnológia szerint:

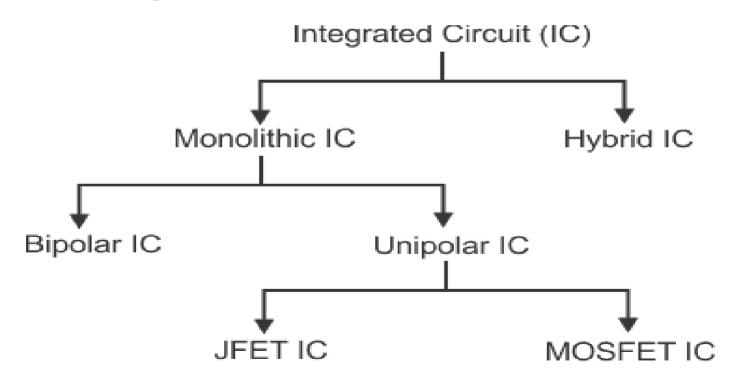
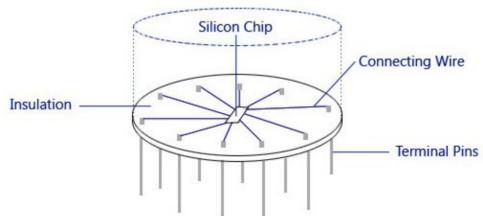
#### Monolitikus áramkörök

 Az áramkör valamennyi aktív és passzív elemét (tranzisztorok és diódák, illetve ellenállások és kis értékű kondenzátorok), valamint a hozzájuk tartozó összekötéseket egyetlen félvezető-egykristály lemezkén alakítják ki.



# Monolitikus áramkörök megvalósításai

#### MOS technológia:

- Nem használnak "hagyományos" ellenállást vagy kondenzátort. Ellenállás helyett passzív kétpólusnak kapcsolt MOS tranzisztor: a gate-et összekötik a source-szal.
- Kondenzátor: MOS kondenzátor vagy p-n dióda.
- Induktivitás: nincs. Ha nagyon szükséges, külső tekercset használnak.

#### Bipoláris technológia:

- Elemválaszték: ellenállás, kondenzátor, dióda, bipoláris tranzisztor.
- Induktivitás a mikrohullámú IC-k kivételével gyakorlatilag megvalósíthatatlan, használatukat kapcsolástechnikai megoldásokkal célszerű elkerülni.
- A bipoláris IC-k előállítási technológiája a legfontosabb aktív elem, az npn tranzisztor megvalósítására van optimalizálva. Az összes többi alkatrészt az npn tranzisztorhoz szükséges technológiai lépésekkel valósítják meg.

14

#### Hibrid áramkörök

- Ezt a kialakítást szokás szigetelő alapú integrált áramkörnek is nevezni.
- A hibrid integrált áramkörökben szigetelő alapanyagon állítják elő a vezetőpályákat és az ellenállásokat.
- A hordozó megfelelő mechanikai, elektromos és hőtechnikai tulajdonságú anyag, pl. zománcozott kerámia, bór-szilikát üveg, zafír vagy Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> alapú kerámia.
- Csipméret tipikusan 5 cm²
- A szigetelő lapra készítik el a passzív és az aktív elemeket.
- Az aktív elemek lehetnek monolitikus integrált áramkörök is.

**15** 

# Hibrid áramkörök megvalósításai

#### Vékonyréteg áramkörök:

- Az áramkörök néhány száz nm vastagságú rétegekből épülnek fel.
- Hordozó : üveg
- A fémrétegeket vákuumpárologtatással vagy porlasztással viszik fel.
- Gyakran kétréteges fémezés a tapadás javítása végett.

#### Vastagréteg áramkörök

- Hordozó: kerámia (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, AlN, BeO)
- 10 50 μm vastagságú réteg
- Cermet vagy polimer alapú pasztát szitanyomtatással visznek fel, majd hőkezelik.

#### Mikrovezérlők

- A mikrokontroller (uC) lényegében egy egy tokba integrált mikroszámítógép.
- Pontos definíciója nincs, különböző bonyolultságú típusok vannak.
- Korai, egyszerű típusok pl. uP kiegészítve belső memóriával vagy egyszerű portokkal.
- Mai típusok megfeleltethetőek egy nem is túl régi komplett számítógépnek...

#### Mikrovezérlő vs. számítógép

- Kisebb számítási teljesítmény
- Kisebb fogyasztás
- Szélesebb feszültségtartomány
- · Kisebb (beépített) memória
- Nem feltétlenül csatlakoztatható gyors párhuzamos külső memória
- Speciális perifériák vannak beépítve
- "Tápot kap és már megy is"
- Feladatspecifikus műveletek megvalósítása

### Mikrovezérlők jellemző elemei

- Processzormag
- Programmemória (EEPROM/Flash)
- Szabadon hozzáférhető memória (RAM); adatmemória (EEPROM)
- Órajel generátor
- Digitális ki-bemenetek, soros portok, analóg bemenet, PWM kimenet
- Időzítők, számlálók, eseményfigyelők, megszakítási lehetőségekkel
- Megbízhatósági funkciók (brown-out reset, watchdog timer stb)

#### Mikrovezérlők felhasználási területei

- Egyszerűbb beágyazott rendszerek (különböző gépek beépített vezérlőegysége), pl.:
  - jármű, modelljármű
  - ipari berendezések
  - műholdak
  - mérőműszerek
  - háztartási eszközök
  - szórakoztató eszközök
- PC-n belül is van (perifériák vezérlőegységei)

#### 8 bites mikrovezérlők

- A 8bites típusok jellemzően <20MHz órajelűek, programmemóriájuk a néhány ezer sortól a néhány tízezer sorig terjed, a RAM a néhány száz bytetól a néhány száz kB-ig terjed.
- A processzor paraméterek szempontjából összehasonlíthatóak egy 80-as évekbeli PC-vel (de utóbbiak memóriája és háttértára általában nagyobb volt). Assemblyben is könnyen lehet programozni.

#### 32 bites mikrovezérlők

 A 32bites vezérlők akár 100MHz órajelűek is lehetnek, akár több MB programmemóriával és RAM-mal.

 Akár egy 90-es évekbeli PC processzor teljesítményét elérik. Ilyenekre fejleszteni már majdnem olyan, mint PCre... Célszerűen C-ben lehet programozni..


# Mikrovezérlők felépítése

- A kisebb teljesítményű mikrovezérlők jellemzően Harvard architektúrájúak, azaz fizikailag külön memória van a programnak (utasítások) és az egyebeknek (RAM).
- A programmemória nem feltétlenül 8bites felépítésű; a RAM általában 8bites cellákból áll
- A RAM mellett tartalmazhat Data EEPROM-ot is a program által igényelt adatok tartós tárolása céljából.

#### Mikrovezérlők jellemző előnyei

- Kis feszültségigény (5V)
- Sok ki/bemeneti port (típusonként eltérő)
- Gyors műveletvégzés
- Kis méret
- Hosszú élettartam
- Nagy megbízhatóság

# Mikrovezérlők belső felépítése

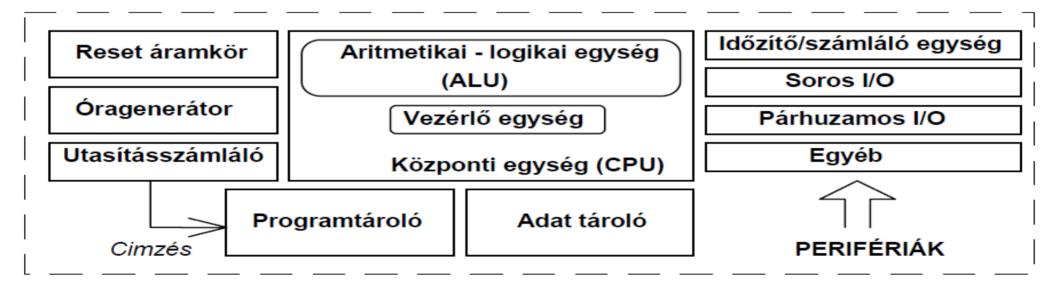

# Mikrovezérlők programmemóriája

- A központi egység a végrehajtandó adatokat a program memóriából olvassa ki. Ez a tár különféle igények miatt különböző típusú:
  - ROM
  - PROM
  - EPROM
  - EEPROM
  - Flash

# Programmemória típusok

- ROM: ennek a tartalmát a gyártás során írják bele a memóriába.
  Ez mivel nagy darabszám esetén a legolcsóbb memóriamegoldás akkor előnyös, ha nagy mennyiségben akarjuk az adott felprogramozott PIC vezérlőt felhasználni.
  Természetesen ilyenkor a gyártóhoz kell juttatni a ROM-ba írandó teljes tartalmat és ezt írják be a gyártástechnológia adott fázisában a ROM-ba.
- PROM / OTP: Programmable ROM, One-Time Programmable; a felhasználó által egyszer programozható, így nem kell a gyártóhoz beküldeni, és utólag nem módosítható (ez akkor előnyös, ha nagyon el akarjuk kerülni, hogy a felhasználó belenyúljon a programba).

# Programmemória típusok

- EPROM: Erasable Programmable ROM; ez a memóriatípus olyan, hogy a felhasználó képes ennek tartalmát beírni, majd új tartalom beírása előtt ultraibolya fénnyel [pl. kvarclámpa] törölni. A kvarc ablakot törlés után le kell ragasztani, mert a napfény hatására idővel törlődik. Ma már nem használatos, meghaladta az EEPROM és a Flash, de pl. régi párhuzamos buszú memóriáknál találkozhatunk vele.
- EEPROM: Electronically Erasable Programmable ROM; hasonló az EPROM memóriához, de itt a törlés a "kinapozás" helyett elektromos jelekkel történik, így a programfejlesztéshez az ilyen típusú memória még előnyösebb. Ennek újabb változata a FLASH.

#### A Microchip PIC mikrovezérlői

- A Microchip az egyik legnagyobb mikrovezérlő gyártó cég
- A Microchip mikrovezérlő családjának "márkaneve" a PIC
- Létezik 8, 16, 32 bites változat, mindegyikből több család és több tucat típus.
- Az egyes családokat számok jelölik
- A 8 bites családok:
  - alsó kategória: PIC10, PIC12
  - középső kategória: PIC14, PIC16
  - felső kategória: PIC18

### PIC mikrovezérlők RAM-ja

 A PIC-nél nincsenek külön processzor regiszterek és RAM, a kettő ugyanaz.

#### Két típus:

- A GPR-ek (General Purpose Registers) a hagyományos értelemben vett RAM, a szabadon írható-olvasható cellák. Itt tárolhatjuk a változóinkat.
- Az SFR-ek (Special Function Registers) egyrészt a mikrokontroller különböző beállításait tartalmazó regiszterek, másrészt a beépített perifériák beállításait és ki-bemenő adatait kezelhetjük rajtuk keresztül. (Ez lényegében a memory-mapped IO fogalom megvalósítása.) Az SFR-ek többnyire írhatóak és olvashatóak, de vannak kivételek.

# PIC mikrovezérlők tápellátása

 A 8 bites PIC-ek jellemzően 5V vagy 3,3V tápfeszültségű kivitelben készülnek. A 16b és 32b verziók jellemzően 3,3voltosak.

 Az 5V-os verziók gyakran kb. 2,5V-5,5V tartományban működőképesek. A 3,3voltosak jellemzően nem szeretik a nagyobb feszültséget!

#### PIC mikrovezérlők órajele

- System clock (f<sub>s</sub>): az alap órajel
- Instruction clock f<sub>instr</sub>= f<sub>s</sub>/4, az utasítás-végrehajtási ciklus
- Majdnem minden utasítás egy ilyen ciklus alatt hajtódik végre (ezért is egy szó hosszúak), kivéve a vezérlésátadások, amelyek két ciklus alatt (a pipeline törlése miatt)
- Pl. ha f<sub>s</sub>=4MHz, akkor T<sub>instr</sub>=1us az utasítás-végrehajtási idő

### PIC mikrovezérlők programozása

 Van egy hardver (a programozó), ami a PC-ről jövő jelet (USB vagy RS232) átalakítja és betáplálja a mikrokontrollerbe. A programozási mód beállításához a V<sub>pp</sub> lábra kell kötni egy bizonyos feszültséget (a normál tápfeszültségnél nagyobbat).

 A programozás egy szinkron soros adatátvitel: ICSPDAT lábon az adat, ICSPCLK lábon az órajel megy.

### PIC mikrovezérlők programozása

#### bootloader használata:

- Ez egy kis program, amit először hagyományos módon feltöltünk. Utána a mikrokontrollerhez a saját soros portján (UART vagy USB) csatlakozva a bootloader segítségével közvetlen a PC-ről töltjük át a programot. A bootloader ilyen szempontból a PC operációs rendszeréhez hasonlít (ő indul el először és ő indítja el a felhasználói programot).
- (Ez csak akkor megvalósítható, ha a uC rendelkezik ilyen porttal ill. elég nagy programmemóriával, hiszen a bootloader is helyet foglal el.)

#### Atmel 8 bites mikrovezérlők

- Az Atmel eredetileg különálló cég volt, majd felvásárolta a Microchip
- Load-store architektúra (külön regiszterkészlet és külön RAM, adatokat be kell másolni RAM-ból a regiszterekbe, ott lehet dolgozni velük)
- Jellemzően nagyobb RAM, mint PIC-ben
- Egyébként hasonló tudású mint a PIC





# Köszönöm a figyelmet!